
BT-PTT ⇔ ICOM ID-31 接続図(推奨構成)

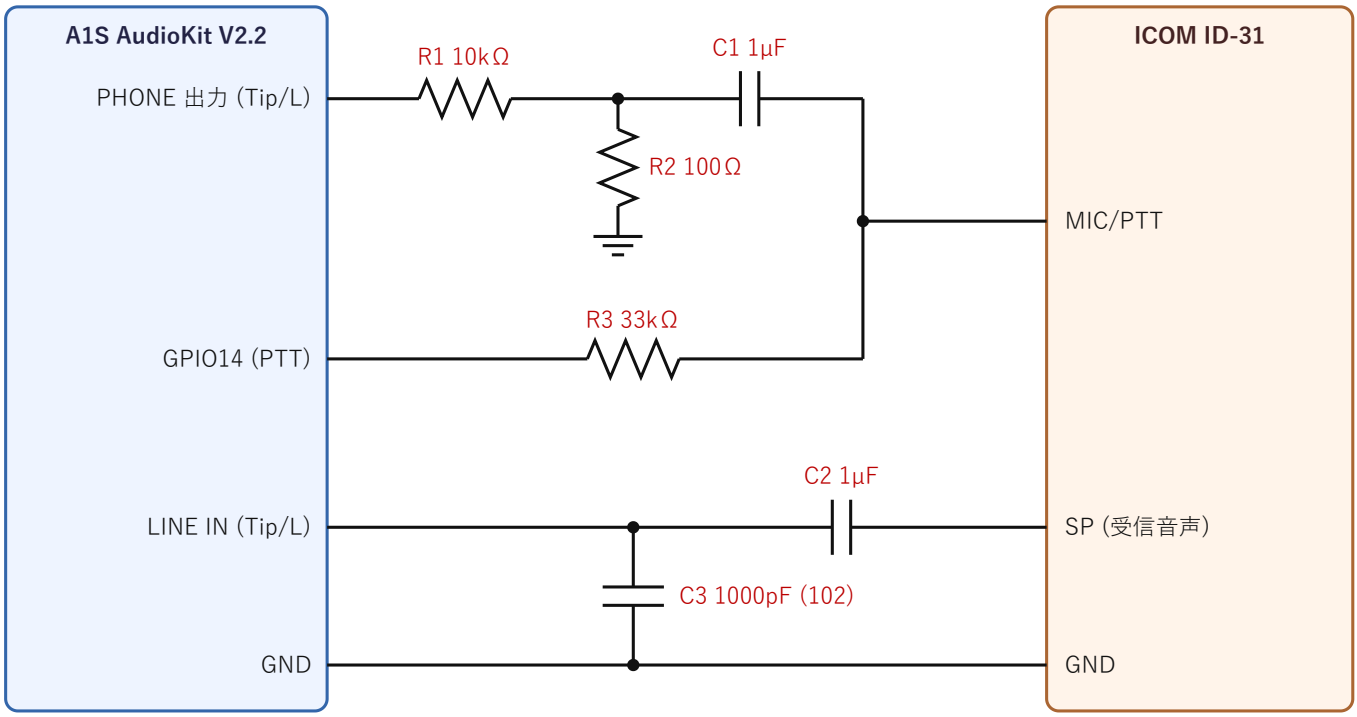

動作

・送信: GPIO14 = LOW(オープンドレイン)→ R3 で MIC/PTT 線を GND へ(ICOM は 33kΩ 前後で PTT)
・受信: GPIO14 は開放(ハイインピーダンス)。無線機へ 3.3V はかからない
・送信音声: R1/R2 で約 1/100(−40dB)に減衰 → C1 で DC カット → MIC/PTT 線へ
・受信音声: ID-31 SP → C2 で DC カット → LINE IN。C3 は RF 除去。送信表示は緑 LED(GPIO22)

部品・調整

・C1, C2: 1μF(フィルム or 積層セラミック。電解なら C1 は + を ID-31 側、C2 は + を AudioKit 側)
・送信音が小さい → R2 を 220Ω に / 大きい → 47Ω に。細かくは txgain・outvol で調整
・受信音量は ID-31 の音量と rxgain で調整(meter で −20〜−6 dBFS 程度が目安)
・ID-31 側ジャックのピン配置は取扱説明書で確認。AudioKit 側はプラグの Tip(L)を使用
・ハムが出る場合は音声線に 600:600Ω トランスを入れて絶縁